

問題2. 配線図 (問題数10, 配点は1問当たり2点)

図は、高圧受電設備の单線結線図である。この図の矢印で示す10箇所に関する各問い合わせには、4通りの答え（イ、ロ、ハ、ニ）が書いてある。それぞれの問い合わせに対して、答えを1つ選びなさい。

[注] 図において、問い合わせに直接関係のない部分等は、省略又は簡略化してある。

