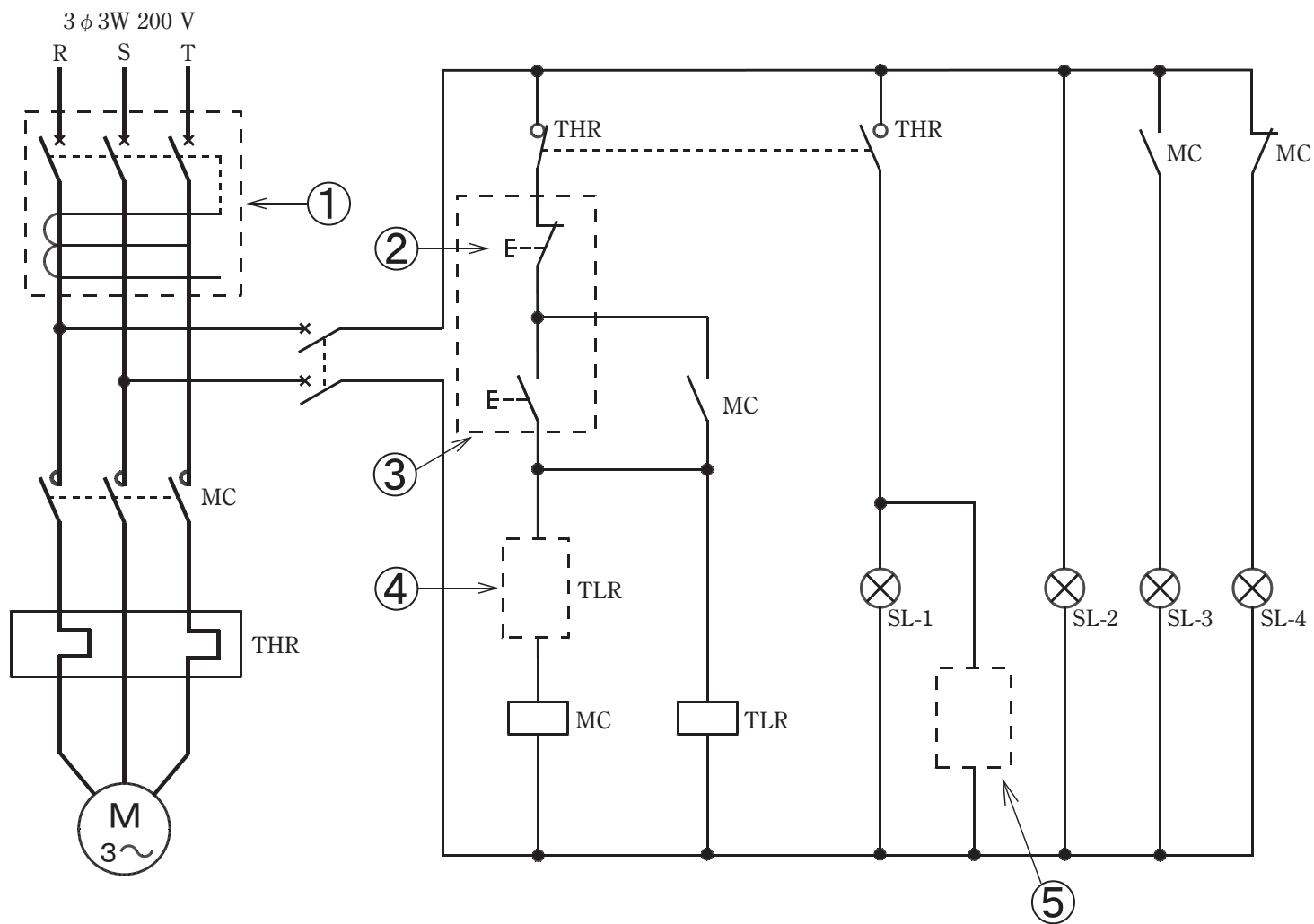


問題 2. 配線図 1 （問題数 5, 配点は 1 問当たり 2 点）

図は、三相誘導電動機を、押しボタンの操作により始動させ、タイマの設定時間で停止させる制御回路である。この図の矢印で示す 5 箇所に関する各問いには、4 通りの答え（イ、ロ、ハ、ニ）が書いてある。それぞれの問いに対して、答えを 1 つ選びなさい。
〔注〕図において、問いに直接関係のない部分等は、省略又は簡略化してある。



問 い		答 え
41	①の部分に設置する機器は。	イ．配線用遮断器 ロ．電磁接触器 ハ．電磁開閉器 ニ．漏電遮断器（過負荷保護付）
42	②で示す図記号の接点の機能は。	イ．手動操作手動復帰 ロ．自動操作手動復帰 ハ．手動操作自動復帰 ニ．限時動作自動復帰