
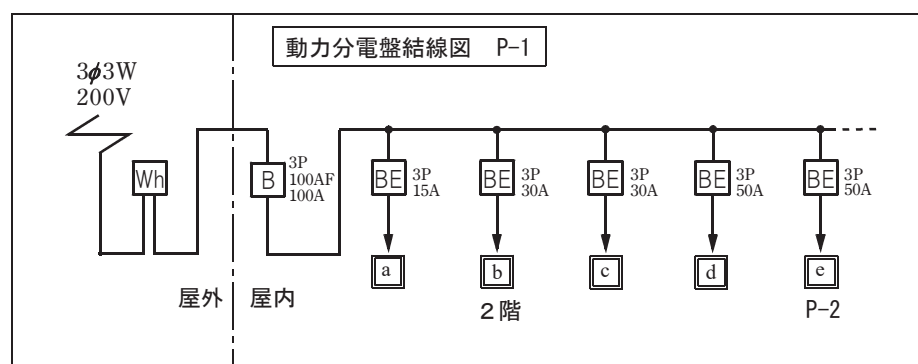
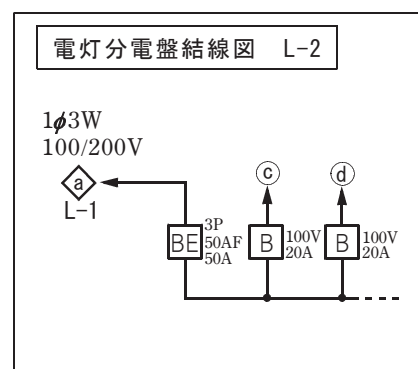
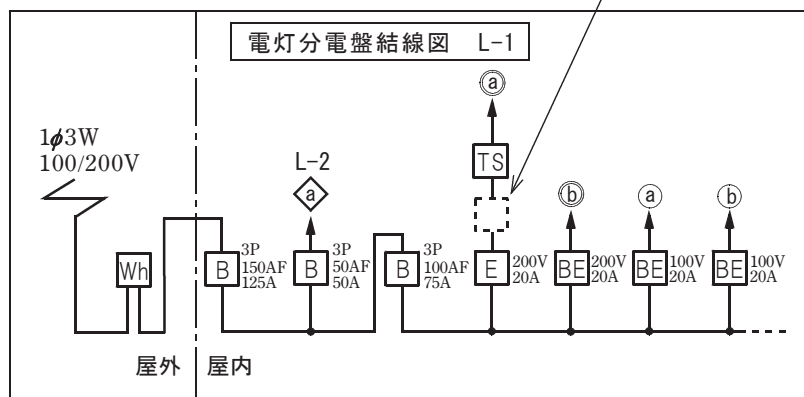


図面を引き抜いてご覧ください

(赤字部分を追加訂正 R04.5.31)

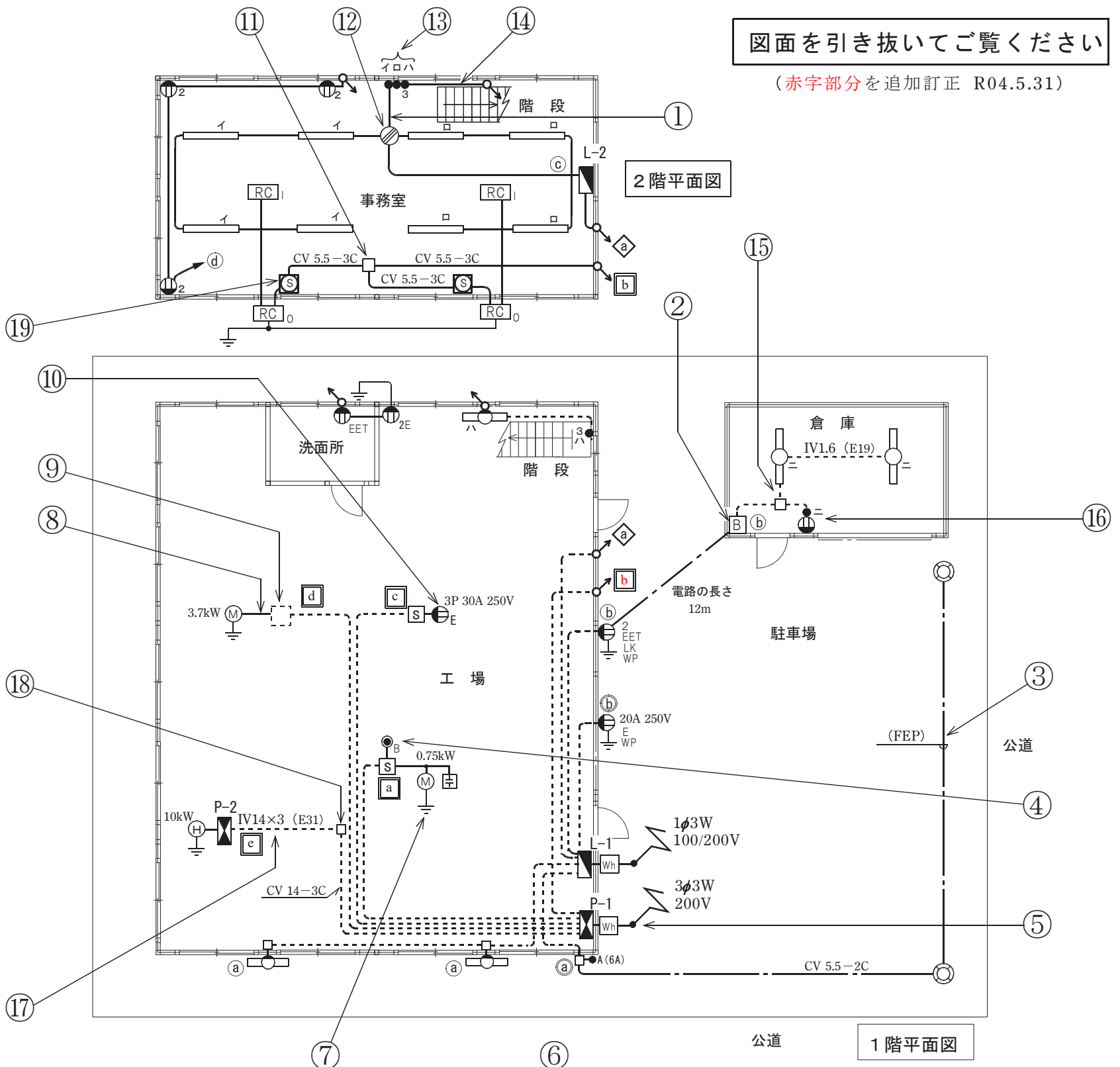

- 凡例
- ① ~ ④ は単相100V回路
 - ⑤ ~ ⑧ は単相200V回路
 - ⑨ は単相3線式100/200V回路
 - ⑩ ~ ⑬ は三相200V回路
 - は電灯分電盤
 - ▣ は動力分電盤