
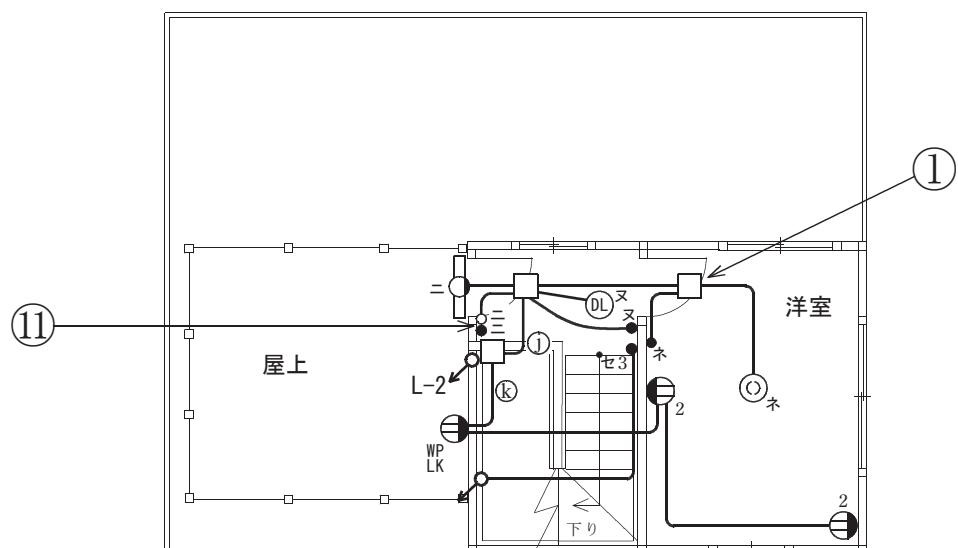


図面を引き抜いてご覧ください

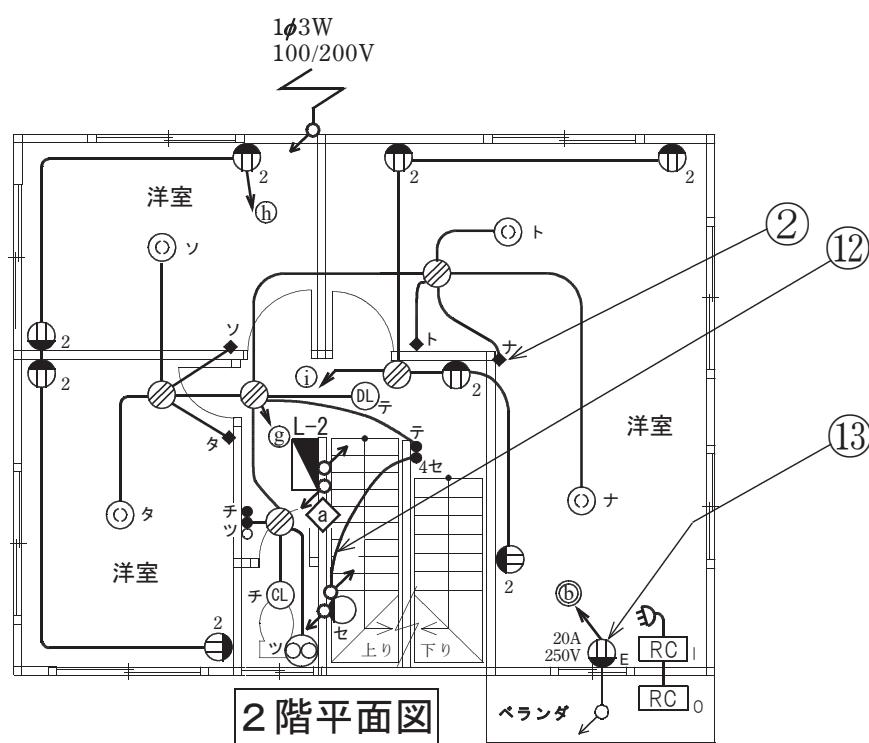

3階平面図

凡例
 (a)~(k)印は単相100V回路
 (a)~(b)印は単相200V回路
 ■は電灯分電盤



2階分電盤(L-2)結線図

