

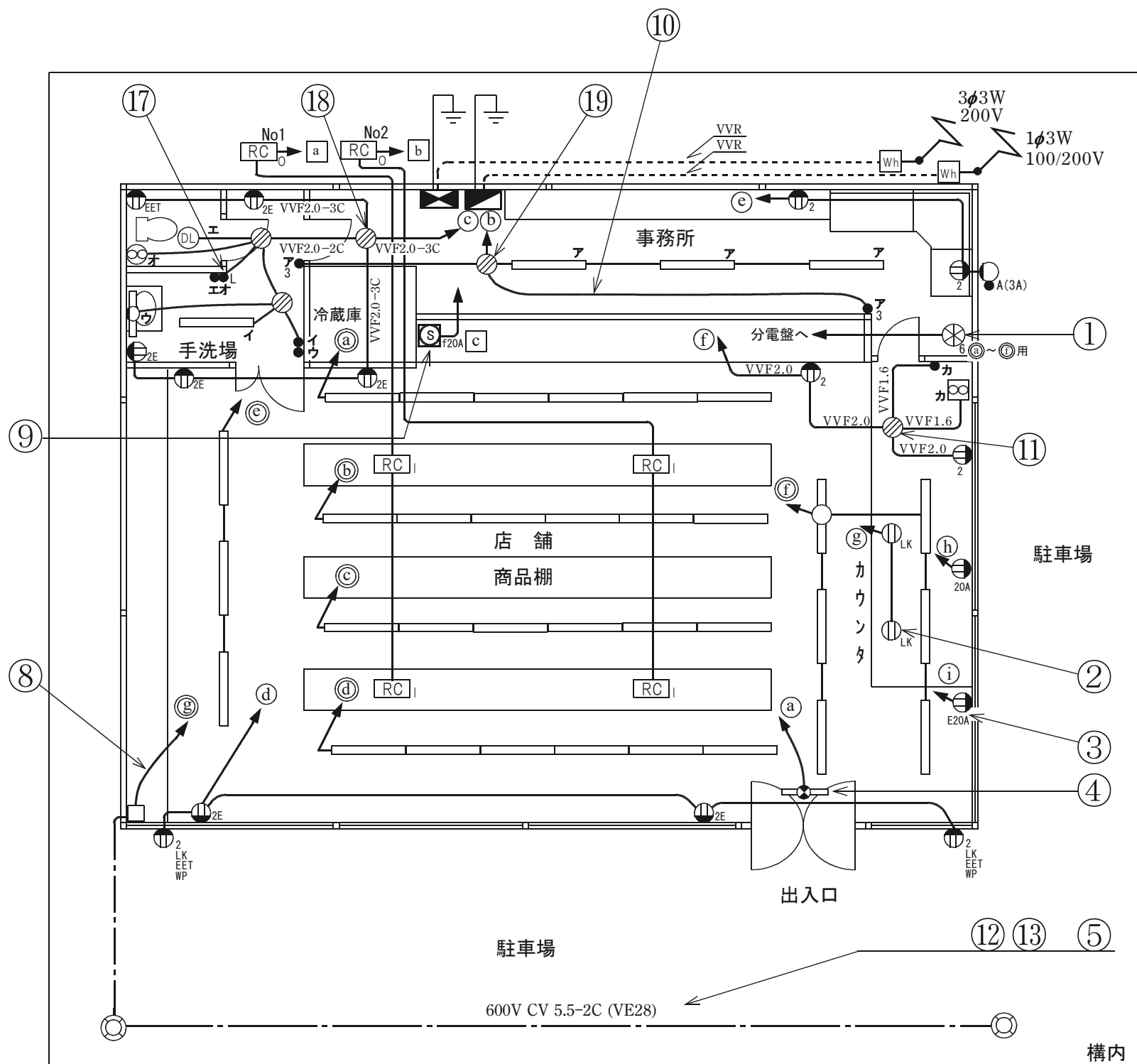


図面を引き抜いてご覧ください

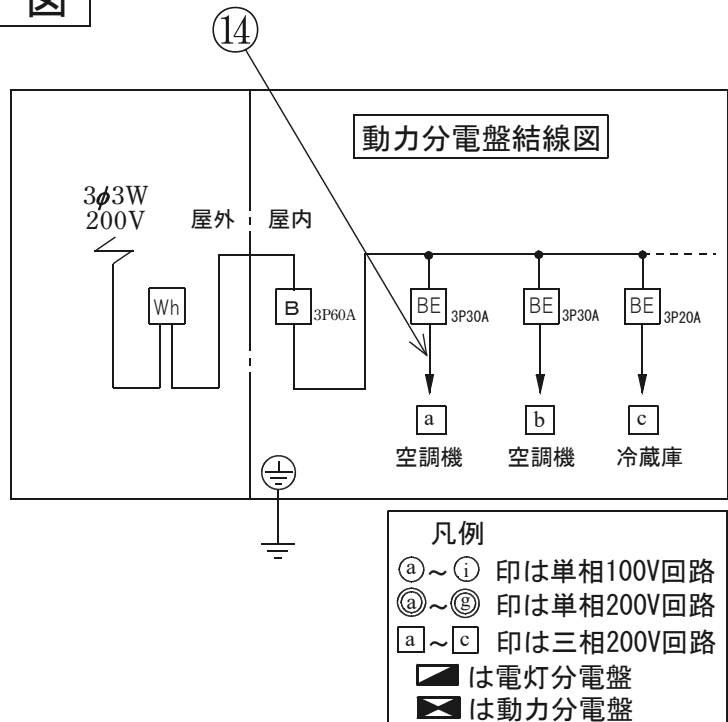

平面図

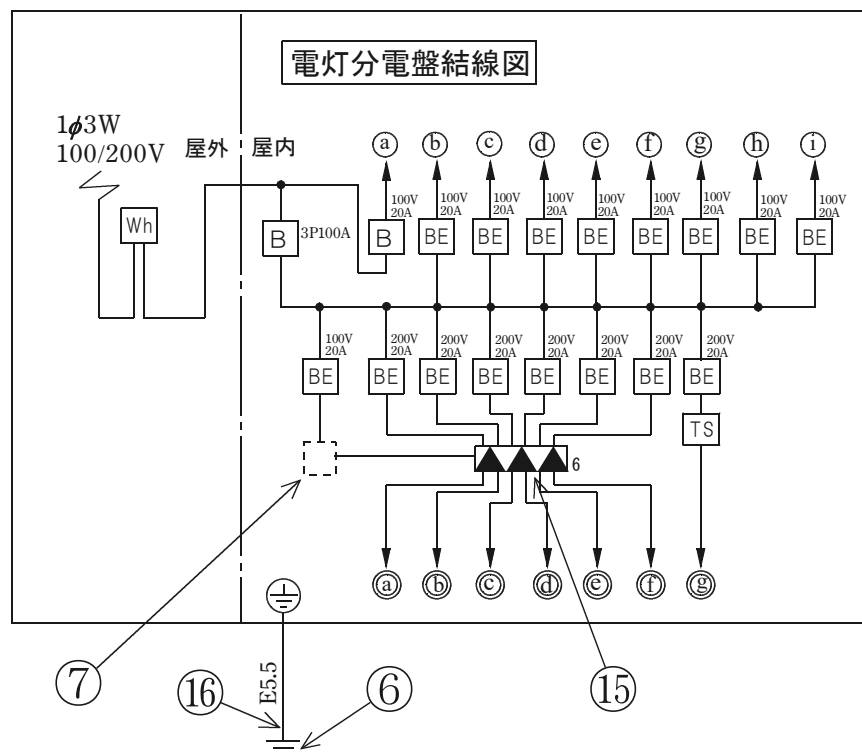

- 凡例
- ①～⑩ 印は単相100V回路
 - Ⓐ～Ⓔ 印は単相200V回路
 - Ⓐ～Ⓔ 印は三相200V回路
 - は電灯分電盤
 - は動力分電盤